

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ КЕОА

Розрахунково – графічна робота

по курсу

«Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі — 1»

за темою

“Watchdog timer”

Виконав:

студент гр. ДК-61

Шваюк М.В.

Перевірив:

Тимофій Ходнєв

Київ-2018

Вступ

Моїм завданням на РГР було створення модуля watchdog — timer до мого software процесору, що базується на архітектурі MIPS. Watchdog timer є абсолютно необхідним елементом будь-якої Embedded системи, а особливо тих, що мають працювати без людського втручання впродовж тривалого часу.

Давайте розглянемо наступний приклад. Нехай у нас є Embedded система, яка працює віддалено, без втручання людини. Це може бути метеорологічний датчик, розташований високо в горах, датчик вологості ґрунту на полі, на основі чіїх даних система приймає рішення про те чи варто починати полив, Wi-fi маршрутизатор, який стоїть десь в коморі і до якого по-хорошому людина не має ніколи підходити (бо якщо все працює — в цьому немає сенсу), або навіть марсохід, доставка якого на іншу планету коштувала сотні мільйонів доларів та сотні тисяч людино-годин. Тепер давайте уявимо, що всередині керуючого процесора цих пристроїв стався збій на рівні заліза і він просто “завис”, перестав приймати команди і відповідати на них. У такому випадку систему необхідно перезавантажити, щоб вивести її з цієї мертвої точки. У випадку Wi-fi роутера це зробить людина, в якій зникне інтернет, та і навіть у випадку датчика на полі його зможе замінити технічний спеціаліст, коли він побачить, що датчик перестав надсилати команди (але при цьому вже може бути порушений режим поливу рослин і це негативно скажеться на врожаї). Якщо ж таке сталося в метеодатчику, який знаходиться за десятки, або й сотні кілометрів від цивілізації, або тим паче марсоході, до якого фізично неможливо дістатися (не відправляючи аналогічну місію) — то нам загрожує абсолютне фіаско, бо ціна поломки таких пристроїв величезна, а кількість роботи, необхідна для повернення їх до життя дуже висока. Також не можна забувати про медичні системи, або системи забезпечення безпеки у авіалайнерах, потягах, автомобілях, від яких залежать людські життя і неприпустимо щоб там могла бути хоча б мінімальна вірогідність виходу приладу з ладу і “зависання”. Для розв'язання цієї проблеми і був придуманий watchdog timer.

Опис роботи watchdog timer і їх види

Весь сенс роботи watchdog timer полягає у наступному: він має постійно періодично отримувати сигнал від процесора про те, що система функціонує справно та не зависла. Будемо називати інструкцію, яка генерує такий сигнал **CLRWDT**. Якщо протягом певного періоду часу такий сигнал не приходить — відбувається зкидання системи.

Моя реалізація watchdog timer буде працювати наступним чином:

- Впродовж часу ***t_wait*** watchdog очікує на сигнал **CLRWDT**. Якщо його не було — відбувається перехід у стан ***safe_state***. У цьому стані система “завмирає” (двигуни перестають рухатися, датчики — записувати дані, передавачі — передавати інформацію тощо).
- Watchdog очікує ще один період часу ***t_wait*** щоб дати процесору можливість вийти із зависання без перезавантаження. Якщо в цей проміжок часу відбувається приходить сигнал **CLRWDT** — система повертається до нормальної роботи, у іншому випадку відбувається ***hard_RESET*** — hardware перезавантаження системи, яке досягається утриманням активного логічного рівня на виводі RESET мікроконтролера.
- Watchdog утримує активний логічний рівень на виводі RESET впродовж часу ***t_reset***, потім система перезавантажується та повертається до нормальної роботи.

Тривалість проміжків часу ***t_wait*** та ***t_reset*** можна регулювати, записуючи їх значення у відповідні регістри.

Сигнал **CLRWDT** може приходити асинхронно, система це передбачає.

Очевидно, що в основі watchdog timer має лежати лічильник, що рахує вниз, який при надходженні сигналу **CLRWDT** буде зкидатися і в нього буде записуватися значення, яке визначає ***t_wait***.

В моїй реалізації використано 3 лічильника:

- **counter_1** — коли значення у ньому стане рівне нулю, запуститься режим ***safe_state***;
- **counter_2** — коли значення у ньому стане рівне нулю, запуститься режим ***hard_RESET*** — на виводі RESET мікроконтролера встановиться значення активного логічного рівня;
- **counter_3** — коли значення у ньому стане рівне нулю, режим ***hard_RESET*** завершиться, на виводі RESET мікроконтролера встановиться неактивний логічний рівень, і система почне працювати з початку.

Вихідний код на мові Verilog


З вихідним кодом ви можете ознайомитися за посиланням

https://github.com/maximwowpro/Max-Shvayuk-comp_arch-and-MIPS-labs/tree/master/RGR_watchdog

Симуляція у ModelSim

Для перевірки роботи схеми, запустимо мій watchdog у симуляторі. Тестбенч можна знайти у папці з вихідним кодом.

Отримали такі результати:

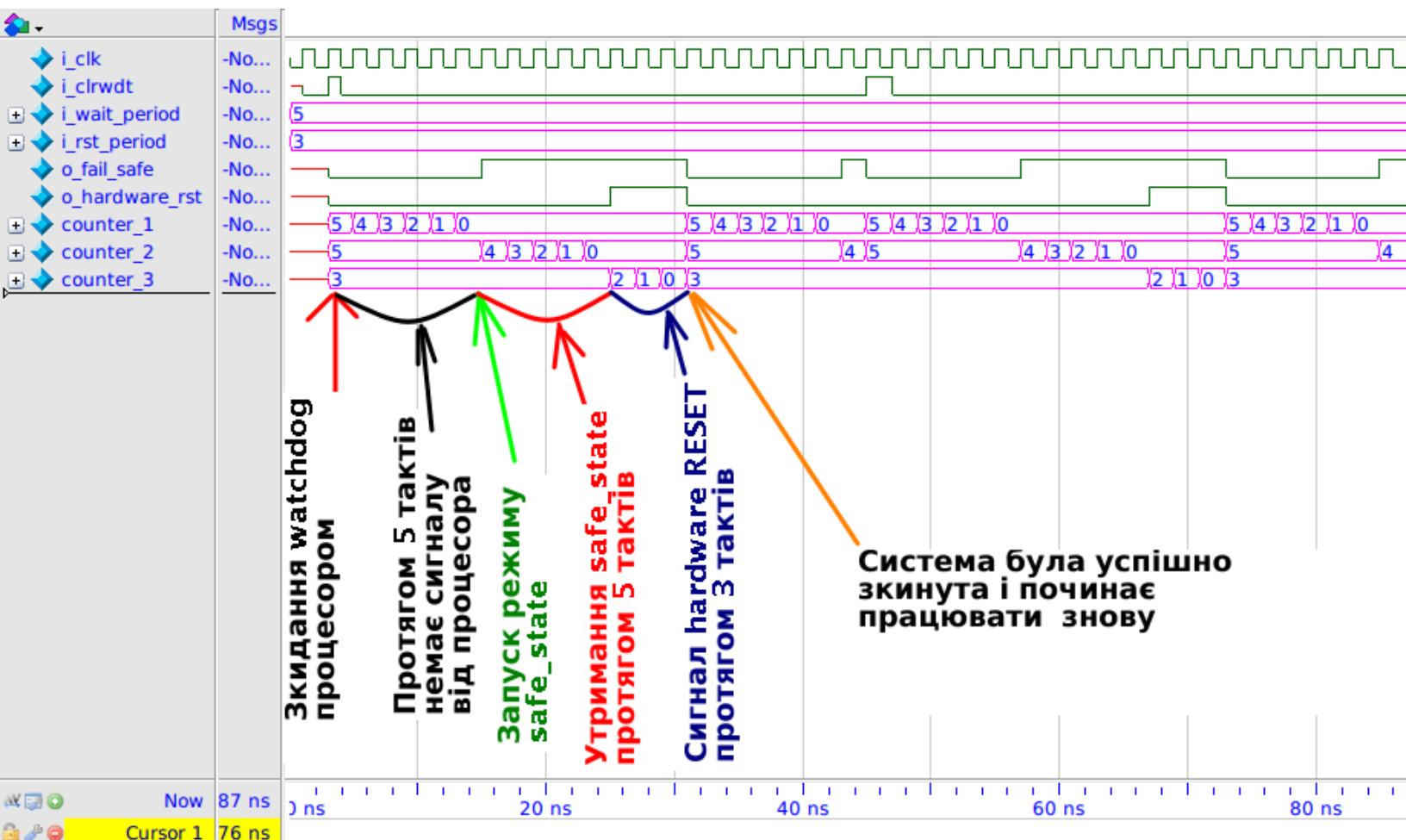


На даній waveform:

- `i_clk` — тактова частота watchdog timer ;
- `i_clrwdt` — сигнал зкидання таймера (має надсилатися процесором) ;
- `i_wait_period` — проміжок часу t_{wait} ;
- **`i_rst_period`** — проміжок часу t_{reset} ;
- `o_fail_safe` — сигнал, високий рівень якого переводить систему в стан ***safe_state***, коли вона “завмирає” ;
- `o_hardware_rst` — сигнал ***hard_RESET***, його тривалість визначається значенням **`i_rst_period`** ;
- `counter_1`, `counter_2`, `counter_3` — виводять значення трьох внутрішніх лічильників watchdog timer (додано лише для наочності).

Синтез у FPGA

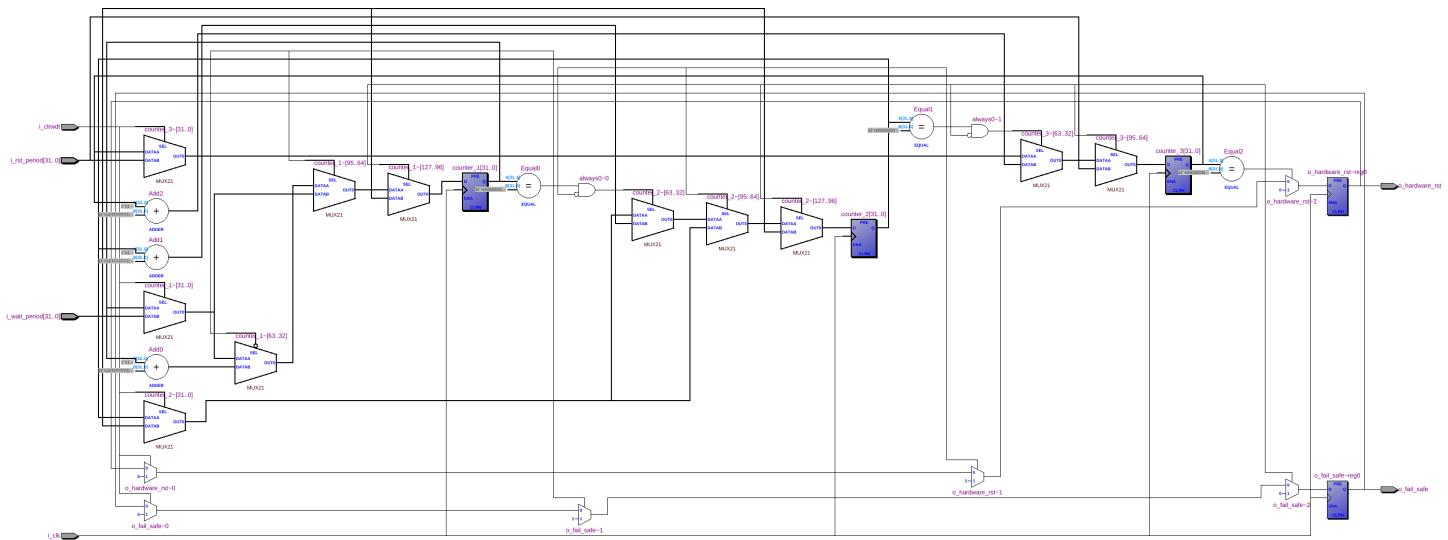Я проводив синтез під FPGA Intel DE-2 EP2C35F672C6. Мій watchdog timer синтезувався у наступну схему:



Вона займає на платі стільки ресурсів:

Total logic elements	140 / 33,216 (< 1 %)
Total combinational functions	137 / 33,216 (< 1 %)
Dedicated logic registers	98 / 33,216 (< 1 %)

Для будь — якого сучасного FPGA це абсолютно невелика цифра, яку можна спокійно виділити під такий важливий та корисний модуль.

Я, звісно, розумію, що та схема, у яку компілятор синтезував мій код не оптимальна і можна створити її набагато ефективніше, якщо промалювати схему собі на папірці, потім самому створити модулі лічильників на Т-тригерах,

поєднати їх за допомогою добре продуманої комбінаційної логіки і отримати оптимальну реалізацію watchdog timer, але такий підхід вимагає багато часу на розробку, тому під час проектування сучасних систем FPGA або ASIC використовується рідко, зазвичай коли необхідно отримати максимум функціоналу з якогось не дуже потужного чіпа.